

Physik 3A 23.4.

. Buch S.31

. Schreibe als Überschrift " Der Stromkreis " ( Unterstreiche die Überschrift !)  
Schreibe den ersten Absatz auf Seite 31 des Physikbuches in schönster Schrift  
In dein Physikheft und unterstreiche die fett geschriebenen Begriffe!

. Lasse eine Zeile Abstand und schreibe!

" *Für einen Stromkreis braucht man:*

- a.) *Batterie*
- b.) *Glühlämpchen*
- c.) *Kabel*
- d.) *Klemmen*
- e.) *Schalter*

*Der Physiker sagt zu einer Batterie **Stromquelle**,  
zu einem Glühlämpchen **Verbraucher**,  
zu Kabeln **Leiter**.*

. Zeichne die Symbole auf der Seite 31 rechts zu den Begriffen !

Batterie:            Symbol:

Leiter:             Symbol:

Schalter:          Symbol:

Glühlämpchen: Symbol:

Schalter(offen): Symbol:

. Schreibe die Überschrift "Der geschlossene Stromkreis" und zeichne ganz genau die Schaltskizze und das Foto eines geschlossenen Stromkreises in dein Physikheft!